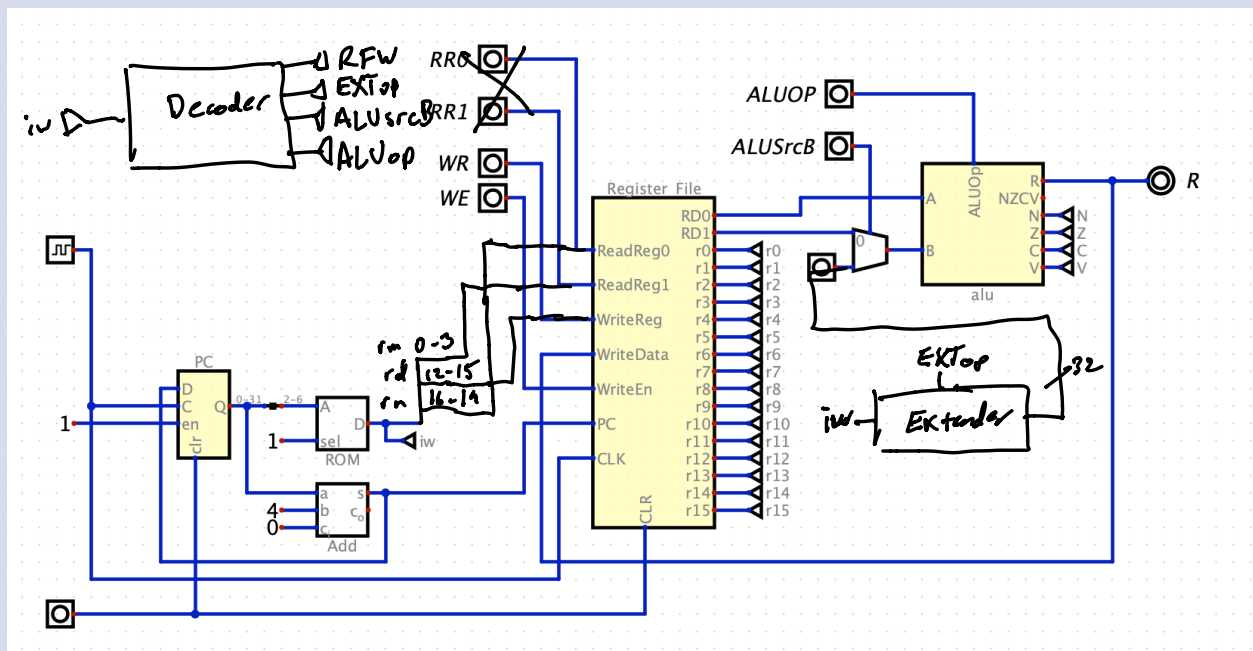


Lab10 due Friday night  
Project 06 due wed Dec 2

Lab09



Lab10 part 1

add r2, r0, r1

Extend the data path

Add control

mov r0, #1

add r2, r0, r1 ←

# Decoder

Like a hash table

Key  $\rightarrow$  in bits

Value  $\rightarrow$  control output bits

RFW	EXTop	ALUSrcB	ALUop
(1)	(2)	(1)	(3)


add r2, r0, r1

		I	opcode				S
27	26	25	24	23	22	21	20
0	0	0	0	1	0	0	0

RFW	(WriteEn)	1	}	1000000
EXTop	(Extender)	00		
ALUSrcB		0		
ALUop		000		

00001000  $\Rightarrow$  1000000

# Decoder Logic

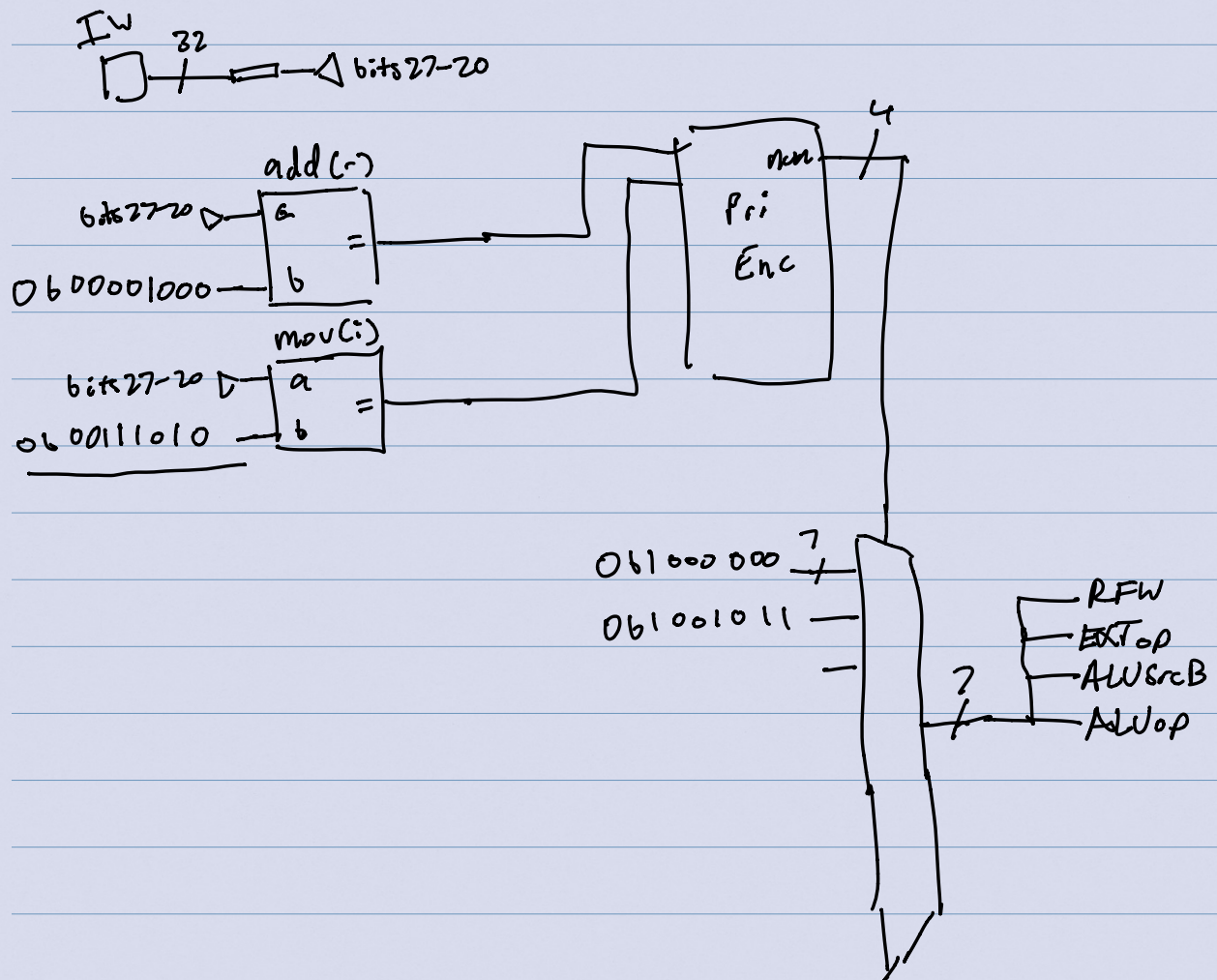

`mov r0, #1`

I		opcode				S	
27	26	25	24	23	22	21	20
0	0	1	1	1	0	1	0


RFW	1	
EXTop	00	1001011
ALWsrcB	1	
ALWop	011	



## Extender

- (00) DP immediate  $\rightarrow$  8 bit zero extend
- (01) SDT (ldr / str)  $\rightarrow$  12 bit zero extend
- (10) B/BL/BEQ  $\rightarrow$  24 bit sign extend  
with a multiple by 4
- (11) Shift

## Lab 10 part 2

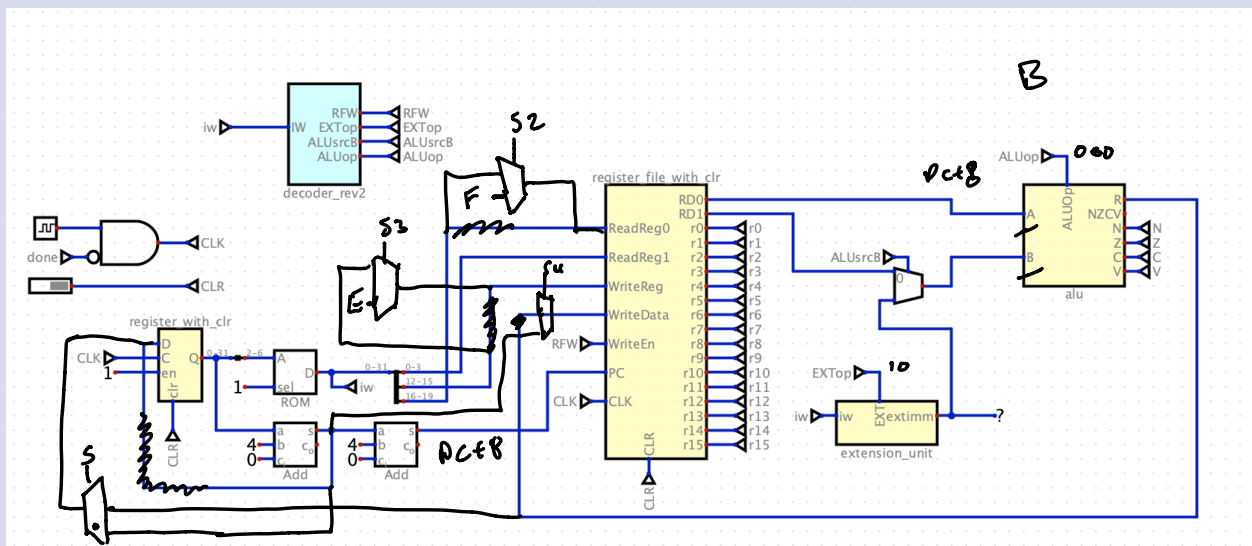

bl

branch

PC  $\rightarrow$  bl    f<sub>000</sub>    PC  $\rightarrow$  f<sub>000</sub>:  
LR  $\rightarrow$  ?    bx 1<sub>1</sub>

Branch Target Address =  $(\underline{PC} + 8) + (\text{offset} \times 4)$   
branch and link